

# Electrónica Digital 2

## Maquinas de Estado algorítmico ASM

Ferney Alberto Beltrán Molina



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
DE COLOMBIA

Agosto 2020

# Contacto

Nombre: Ferney Alberto Beltrán Molina, Ing, MSc, PhD(c)  
Email: fabeltranm@unal.edu.co  
oficina:

# Contenido

Introducción al Diseño Digital

Maquinas de Estado Algorítmico

# Índice

Introducción al Diseño Digital

Maquinas de Estado Algorítmico

# Dominios descriptivos

- ▶ **Representación funcional o de comportamiento**

Especifica el comportamiento o la función de un diseño sin información de aplicación.

La función realizada sin información sobre cómo se hace.

- ▶ **Representación estructural**

Especifica la implementación de un diseño en términos de componentes y sus interconexiones

Los bloques y las interconexiones (netlist o esquemas)


- ▶ **Representación física**


Especifica las características físicas del diseño

Localización y propiedades físicas reales

# Dominios descriptivos


## Diagrama Y de Gajsky-Khun

 

 

# Dominios descriptivos / Nivel de abstracción


## Diagrama Y de Gajsky-Khun

 



# Dominios descriptivos / Transiciones

## Diagrama Y de Gajsky-Khun

 


# Índice

Introducción al Diseño Digital

Maquinas de Estado Algorítmico

# Introducción al Datapath

 


Software

Hardware

Instruction Set Architecture

Machine Organization

 

Instr. Set Proc.

I/O system

Datapath & Control


Digital Design

Circuit Design

Layout & fab

Semiconductor Materials

# Multiplicador NxM

 

El algoritmo de multiplicación que se implementa se basa en productos parciales (PP).

# Multiplicador NxM


Se realiza la multiplicación iniciando con el bit menos significativo del multiplicador, el resultado de la multiplicación se suma al primer producto parcial y se obtiene el segundo producto parcial; si el bit del multiplicador es 0 no se afecta el contenido de PP, por lo que no se realiza la suma.

A continuación se realiza la multiplicación del siguiente bit (a la izquierda del LSB) y el resultado se suma al producto parcial pero corrido un bit a la izquierda. Este proceso continua hasta completar todos los bits del multiplicador y el último producto parcial es el resultado fina


# Multiplicador NxM

$$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 0101 \\ \hline 0000 \leftarrow \text{Primer producto parcial} \\ 1010 \\ \hline 1010 \leftarrow \text{Segundo producto parcial} \\ 0000 \\ \hline 01010 \leftarrow \text{Tercer producto parcial} \\ 1010 \\ \hline 110010 \leftarrow \text{Cuarto producto parcial} \\ 0000 \\ \hline 110010 \leftarrow \text{Resultado} \end{array}$$
 
# Multiplicador NxM: Descripción Funcional - diagrama de flujo



 
# Multiplicador NxM: identificación de componentes





# Multiplicador NxM: DATAPATH

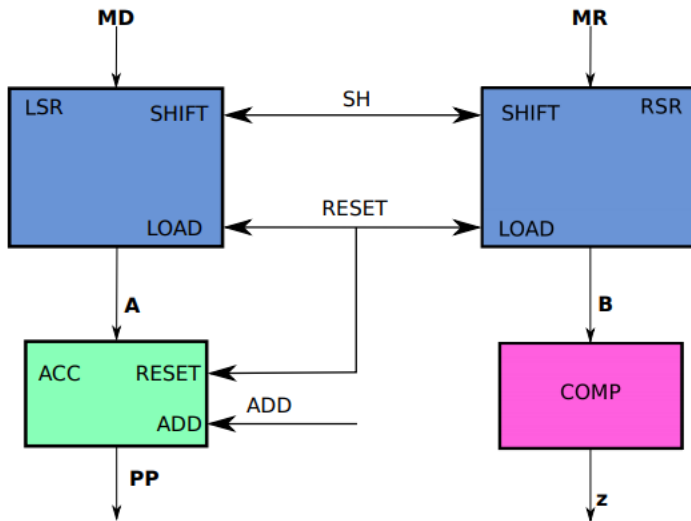


# Multiplicador NxM: DATAPATH-verilog


```
always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        A = (3'b000,MD);
        B = MR;
    end
    else begin
        if (sh) begin
            A = A << 1;
            B = B >> 1;
        end
    end
end
```

```
always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        pp = 0;
    end
    else begin
        if (add) begin
            pp = pp + A;
        end
    end
end
```


```
assign z = (B==0) ? 1:0;
```

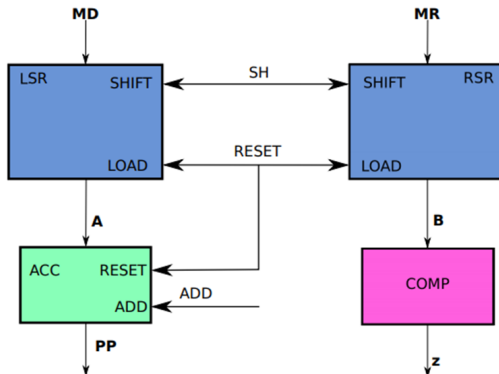
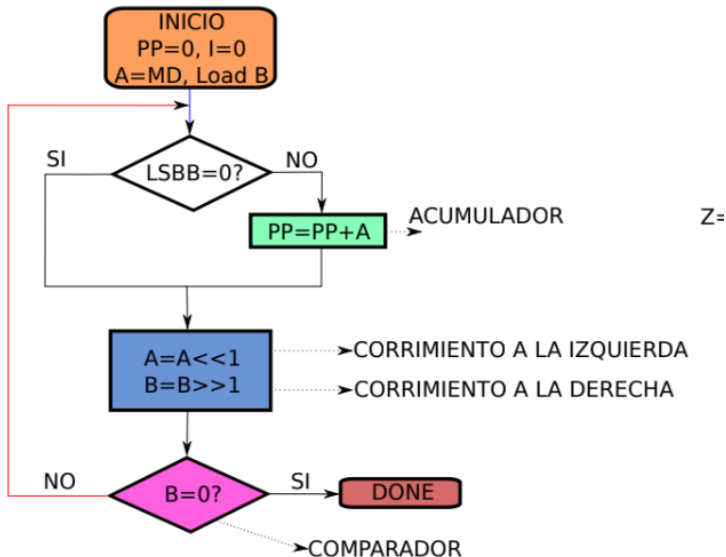
# Multiplicador: se identifica la unidad Control


 
# Multiplicador: Maquina de estados Finitos (FSM) - Control




# Multiplicador: FSM - Control-verilog

```


parameter START =0, CHECK =1, ADD =2, SHIFT =3, END1 =4;

always @(posedge clk) begin
    case (status)
        START: begin
            sh=0; add=0;
            if (init) begin ← INIT
                status=CHECK;
                done =0; rst=1;
            end
        end
        CHECK: begin
            done=0; rst=0; sh=0;
            add=0;
            if (B[0]==1) ← LSB
                status=ADD;
            else
                status=SHIFT;
        end
        ADD: begin
            done=0; rst=0;
            sh=0; add=1;
            status=SHIFT;
        end
        SHIFT: begin
            done=0; rst=0;
            sh=1; add=0;
            if (z==1) ← Z
                status=END1;
            else
                status=CHECK;
        end
        END1: begin
            done =1; rst =0;
            sh =0; add =0;
            status =START;
        end
        default:
            status =START;
    endcase
end
    
```

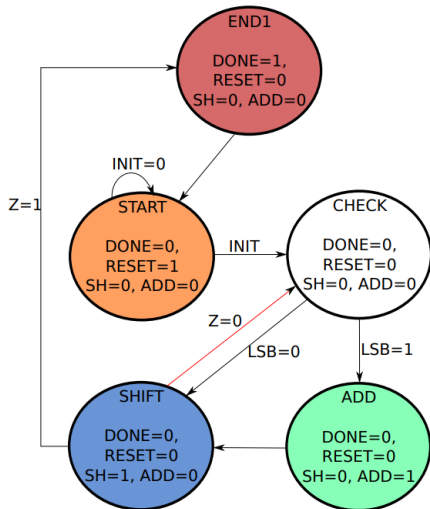
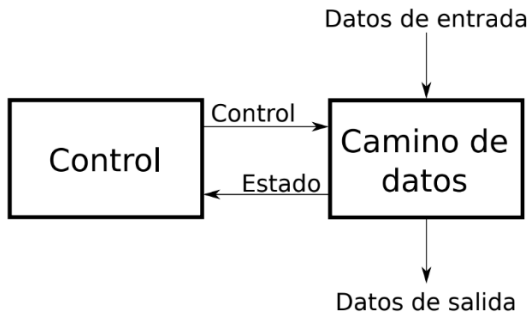
# Proceso Realizado

- ▶ 1. Se elabora un diagrama de flujo que describa la funcionalidad deseada ya sea a nivel gráfico o en texto.
- ▶ 2. Se identifica los componentes del DataPath.
- ▶ 3. Se identifican las señales necesarias para controlar el Datapath y la interconexión.
- ▶ 4. Se especifica de la unidad de control (FSM) utilizando diagramas de estado.
- ▶ 5. En laboratorio:
  - ▶ Se implementan los componentes del DataPath y de la unidad de control utilizando HDL.
  - ▶ Simulación y pruebas.



# ASM - Multiplicación

